

Diseño Digital Avanzado

Unidad 5 - Pipeling, Retiminary Unfolding

Dr. Ariel L. Pola apola@fundacionfulgor.org.ar November 15, 2021

Tabla de Contenidos

1. Pipeling y Retiming

2. Paralelismo y Unfolding





Objetivo

- El objetivo es evaluar la complejidad y el *timing* del sistema implementando las técnicas de reducción de complejidad Pipelining y Retiming.
- En todos los casos obtener el reporte de Celdas y el peor camino crítico.
- Justificar los resultados en un informe.

- Generar un nuevo proyecto instanciando los archivos entregados por la cátedra.
- Correr la implementación (Run Implementation).




- En el archivo fir.v comentar la definición CASE1.
- Crear un nuevo entorno de trabajo, marcarlo como activo y correr de nuevo la implementación. (Ver figuras)



Paso 2 - a



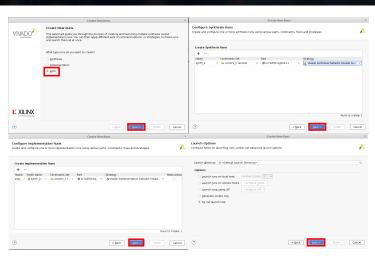

Paso 2 - b





Paso 2 - c




Click Derecho sobre el nuevo entorno de Síntesis



- Volver al código original del archivo fir.v descomentando la definición CASE1.
- Crear un nuevo entorno de trabajo
- Marcarlo como activo
- Asignar el método Retiming en la configuración de la síntesis. Tools Settings Synthesis Retiming (Ver figuras)
- Correr de nuevo la implementación.



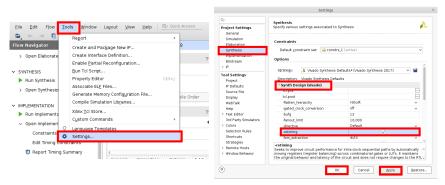

Paso 3



- Por último, crear un nuevo entorno de síntesis.
- Verificar que no esté asignado el parámetro de Retiming en el método de síntesis.
- Comentar la definición CASE2.
- Correr de nuevo la implementación.





Paralelismo y Unfolding

Filtro FIR Paralelo

■ El objetivo es comparar la complejidad y el timing entre un filtro FIR Directo con paralelismo 4 y un filtro transpuesto Unfolding de orden 4.

- Generar un proyecto nuevo.
- Diseñar e Implementar un filtro FIR paralelo.
- Diseñar e Implementar un filtro FIR transpuesto utilizando la técnica unfolding de orden 4.
- En ambos casos proponer un TestBench para verificar la conexiones.
- En base a los ejercicios anteriores armar un constraint que seleccione algunos pines de la FPGA y configurar el pin de clock.
- Sintetizar los diseños a 100MHz.
- Obtener los reportes de celdas y camino crítico para ambos casos.
- En caso de encontrar problemas de timing aplicar alguna de las técnicas vistas anteriormente para resolverlo (pipeline o retiming).



Paralelismo y Unfolding

Filtro FIR - Parámetros de diseño

- Paralelismo de entrada 4.
- Paralelismo de salida 4.
- Resolución: **X** S(8,7), **h** S(8,7) e **Y** determinada por el diseñador.
- El filtro FIR paralelo debe incluir un **Regressor** para sincronizar las muestra de entrada.
- En el caso del filtro FIR directo, las muestras entran a los filtros en forma paralela (no se necesito el bloque shift register).
- Todos los filtros utilizan los mismos coeficientes.
- coeff[0] = 8'd0; coeff[1] = 8'd229; coeff[2] = 8'd0; coeff[3] = 8'd81; coeff[4] = 8'd127; coeff[5] = 8'd81; coeff[6] = 8'd0; coeff[7] = 8'd229;



Paralelismo - Forma Directa

